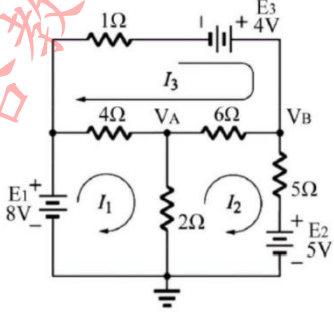


高雄市 115 學年度市立高級中等學校聯合教師甄選

試題疑義回覆

科別：汽車科

題目	<p>16. 如圖 4 所示，求電路中的 $V_A + V_B$ 的值為多少</p> <p>(A)-1 (B)-6 (C)3 (D)6</p>  <p>圖 4</p>
公布之參考答案	B
疑義回覆	選項誤植，無正解。本題予以送分。
是否維持原解答？	否

高雄市 115 學年度市立高級中等學校
聯合教師甄選委員會
115.05.24 17:00

